

Digital Circuit Design

Somchai Arunrungrusmi

Electrical Technology Education

KMUTT

Digital Circuit Design

- Text Book
 - Digital Logic Circuit Analysis & Design
 - Victor Nelson, Troy Nagle Bill Carroll & David Irwin, Prentice Hall. (Midterm)
 - Digital Design with CPLD and VHDL
 - Robert Dueck, Thomson Learning. (Final)
- Class Hour : Mon, 1.30-4.20 pm
- Office Hour : Tue, 9.00-12.00 am

Digital Circuit Design

- Contact me
 - Email : somchai.aru@kmutt.ac.th
 - Website : webstaff.kmutt.ac.th/~isomusmi/digital.html

How to obtain scores 😊

- Class attendance
 - 10 %
- Tests (Midterm & Final)
 - 70 %
- Homework & Lab
 - 20 %

Content (Midterm)

- Analysis & Synthesis of Synchronous Sequential Circuits
- Simplification of Sequential Circuits
- Asynchronous Sequential Circuits


Content (Final)

- Introduction to PLD & VHDL
- Combination Logic Functions
- Digital Arithmetic and Arithmetic Circuits
- Introduction to Sequential Logic
- PLA
- Counters & Shift Registers
- State Machine

Introduction to Sequential Circuit

- วงจร **Sequential** ก็คือวงจร **Combination** ที่มีส่วนของหน่วยความจำเข้ามาจดจำสถานะต่าง ๆ ของวงจรไว้ ตัวอย่างเช่น ลิฟต์ และ **counter** สำหรับนับตัวเลข หรือ คะแนน
- การทำงานของวงจร **sequential** นั้นจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งปัจจุบัน และ อินพุตที่ป้อนให้ เป็นสำคัญ ดังนั้นหัวใจหลักอันหนึ่งของวงจรประเภทนี้คือ ... หน่วยความจำ


Sequential Diagram

 


ตัวแปรที่สำคัญของวงจร Sequential

- สถานะปัจจุบัน (Present state)
- สถานะถัดไป (Next state)
- สัญญาณเข้า (Input)
- การเปลี่ยนสถานะ (State transition)

ตัวแปรที่สำคัญของวงจร Sequential

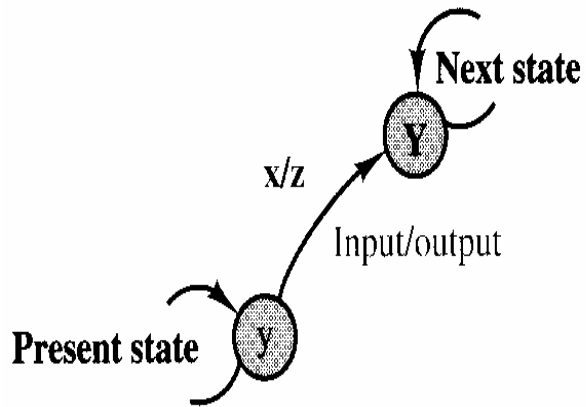

(a)

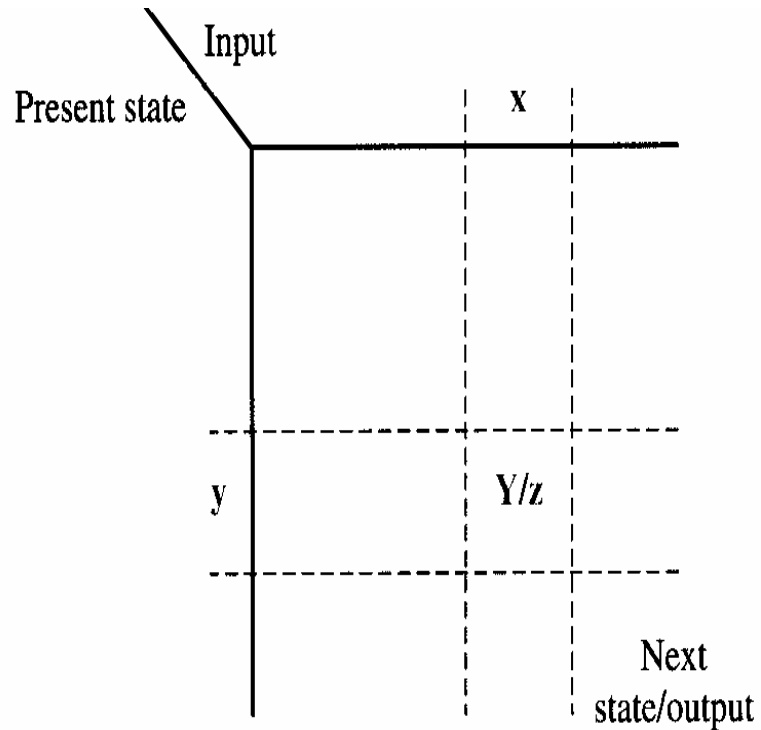

(b)

- การหาเอาต์พุตของวงจร **Sequential** ในรูปของ ตัวแปร อินพุต, ตัวแปรสถานะ

Inputs: $x = 0, x = 1$

States: $[y_1, y_2] = [00] = A$


$[y_1, y_2] = [01] = B$

$[y_1, y_2] = [10] = C$

$[y_1, y_2] = [11] = D$

Outputs: $z = 0, z = 1$

ตัวอย่าง (ต่อ)

 

Present
state

	Input x	
	0	1
A	D/0	C/1
B	B/1	A/0
C	C/1	D/0
D	A/0	B/1

ตัวอย่าง (ต่อ)

- เมื่อมีอินพุตเป็น $x = 0110101100$


ครั้งที่:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
สถานะปัจจุบัน:	A	D	B	A	D	B	B	A	C	C	C
อินพุต:	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	
สถานะถัดไป:	D	B	A	D	B	B	A	C	C	C	
เอาต์พุต:	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	

$z = 0100110111$

ประเภทของวงจร Sequential

- **Synchronous Sequential**
 - **Pulse Synchronous** สัญญาณอินพุตที่ใช้จะเป็นสัญญาณ **Pulse** และหน่วยความจำต้องใช้สัญญาณ **Clock**
 - **Level Synchronous** สัญญาณอินพุตที่ใช้จะเป็นสัญญาณ **Level** และหน่วยความจำต้องใช้สัญญาณ **Clock**


Synchronous Sequential

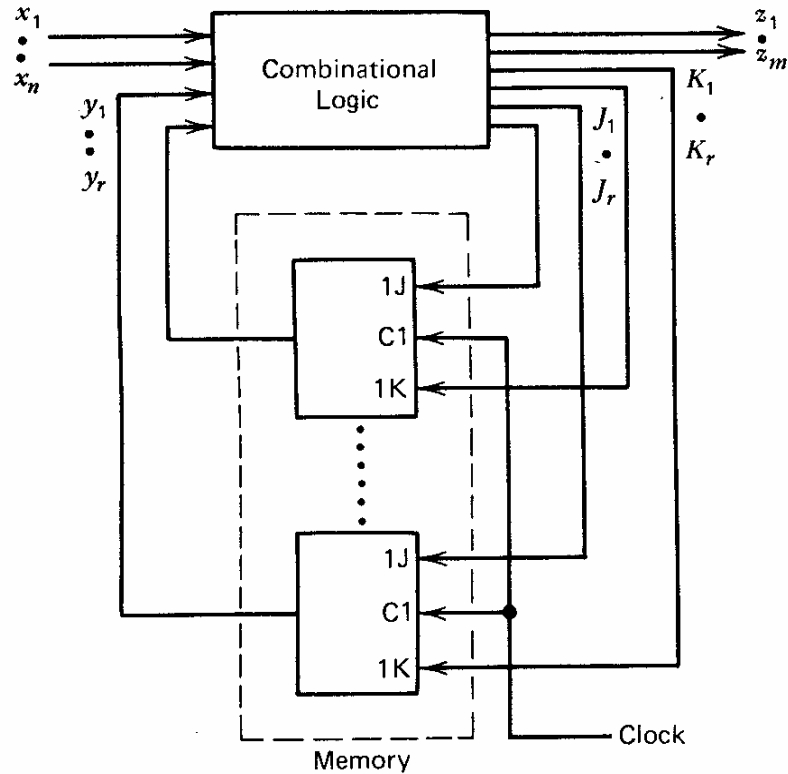


ประเภทของวงจร Sequential

- **Asynchronous sequential**
 - **Pulsed Asynchronous** สัญญาณอินพุตที่ใช้จะเป็นสัญญาณ **Pulse** และหน่วยความจำไม่ต้องใช้สัญญาณ **Clock (Pulse mode)**
 - **Level Asynchronous** สัญญาณอินพุตที่ใช้จะเป็นสัญญาณ **Level** และหน่วยความจำไม่ต้องใช้สัญญาณ **Clock (Fundamental mode)**

Asynchronous sequential

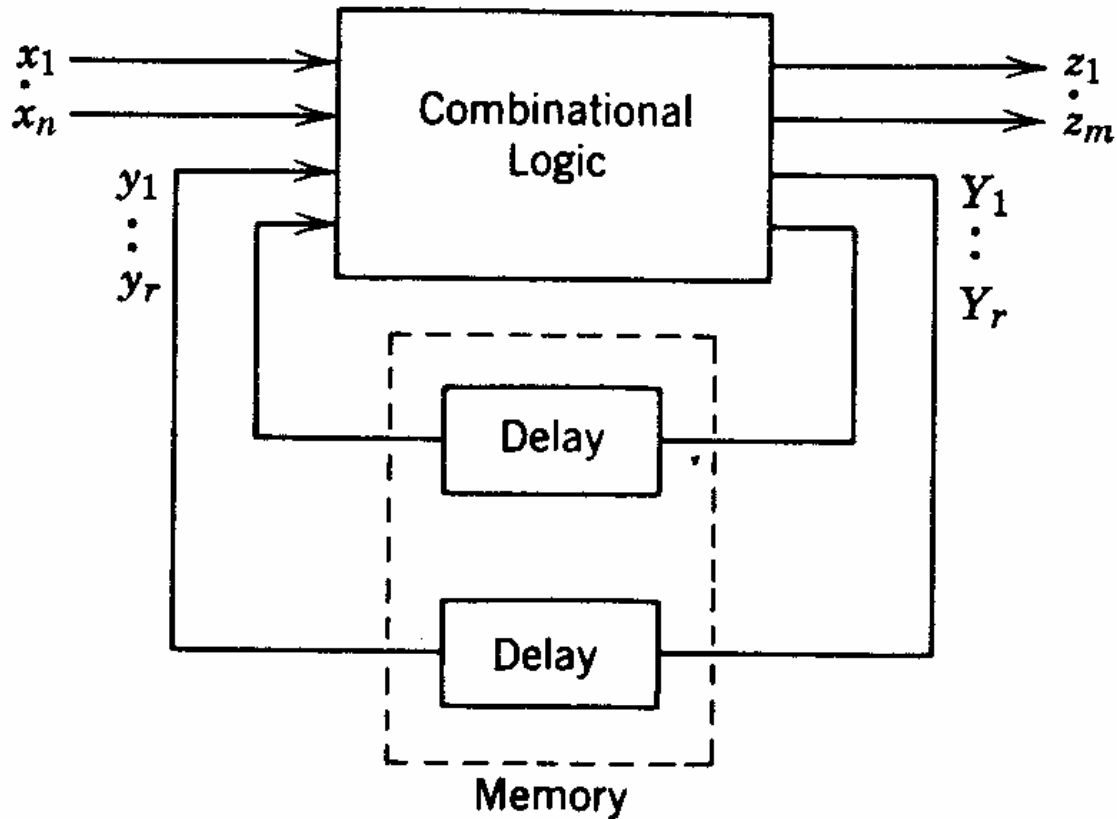

ชนิดของสัญญาณอินพุต

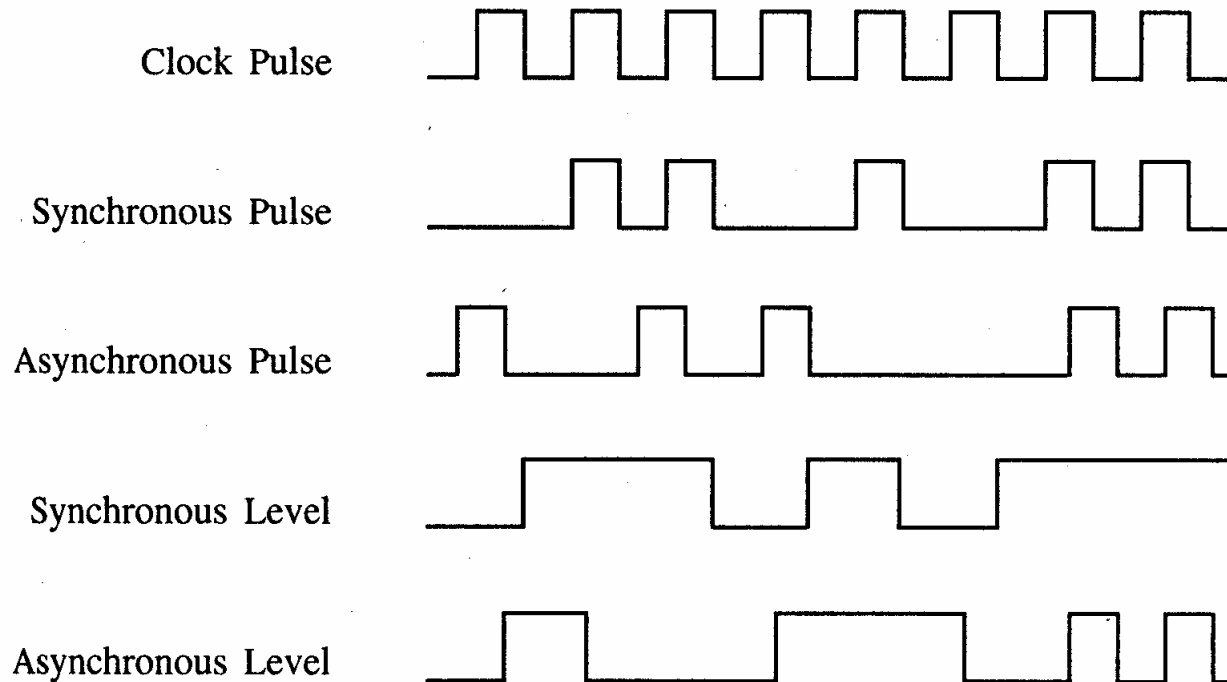



หน่วยความจำ (Flip Flop)

- RS Flip Flop
- D Flip Flop
- T Flip Flop
- JK Flip Flop

RS Flip Flop

- **Rs Flip Flop** หรือ **RS Latch** เป็นอุปกรณ์หน่วยความจำชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เป็นหน่วยความจำสำหรับวงจร **Sequential** ได้ ซึ่งก็มีทั้งแบบที่ใช้สัญญาณ **Clock** และไม่ใช่สัญญาณ **Clock**

RS Flip Flop


 
 


ตารางความจริงของ RS Flip Flop

CK	R	S	Q_{n+1}	\bar{Q}_{n+1}
↑	0	0	Q_n	\bar{Q}_n
↑	0	1	1	0
↑	1	0	0	1
↑	1	0	0	0
-	d	d	Q_n	\bar{Q}_n


CK	R	S	Q_n	Q_{n+1}
↑	0	0	0	0
↑	0	0	1	1
↑	0	1	0	1
↑	0	1	1	1
↑	1	0	0	0
↑	1	0	1	0
↑	1	1	0	-
↑	1	1	1	-
-	d	d	0	0
-	d	d	1	1

K-Map ของ RS FF ที่มีและไม่มี Clock

 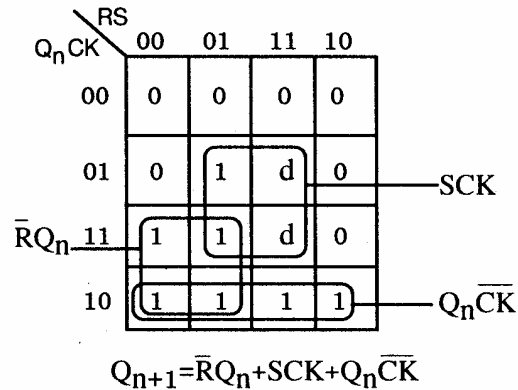 


การเปลี่ยนแปลง State		Input ที่ต้องการ	
PS	NS	R	S
0	0	d	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	d

D Flip Flop

 

(ก) วงจรของ D Flip Flop



 


(ข) สัญลักษณ์

CK	D	Q_{n+1}	\bar{Q}_{n+1}
↑	0	0	1
↑	1	1	0
-	d	Q_n	\bar{Q}_n


CK	D	Q_n	Q_{n+1}
↑	0	0	0
↑	0	1	0
↑	1	0	1
↑	1	1	1
-	d	0	0
-	d	1	1

K-Map ของ D FF ที่มีและไม่มี Clock

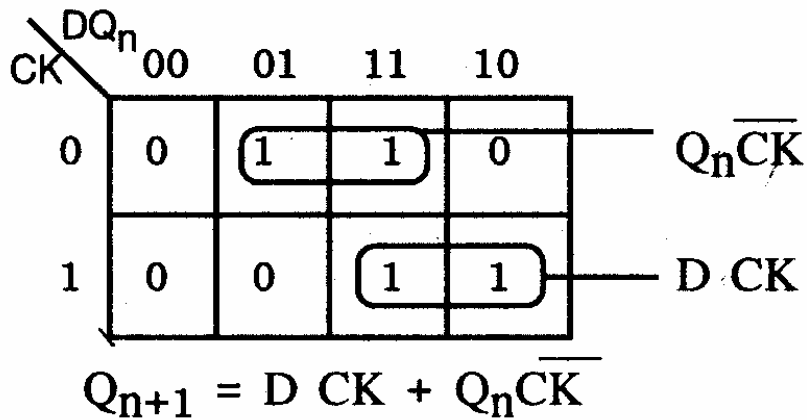  


การเปลี่ยนแปลง State		Input ที่ต้องการ
PS	NS	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

T Flip Flop

 


(ก) วงจรของ T Flip Flop

 

(ข) สัญลักษณ์


T	Q_{n+1}	\bar{Q}_{n+1}
1	\bar{Q}_n	Q_n
0	Q_n	\bar{Q}_n

T	Q_n	Q_{n+1}
1	0	1
1	1	0
0	0	0
0	1	1

 


$$Q_{n+1} = T\bar{Q}_n + \bar{T}Q_n$$

$$= T \oplus Q_n$$

 


การเปลี่ยนแปลง State		Input ที่ต้องการ
PS	NS	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

JK Flip Flop

 


(ก) วงจรของ JK Flip Flop

 


(ข) สัญลักษณ์

CK	J	K	Q_{n+1}	\bar{Q}_{n+1}
↑	0	0	Q_n	\bar{Q}_n
↑	0	1	0	1
↑	1	0	1	0
↑	1	1	\bar{Q}_n	Q_n
-	d	0	Q_n	\bar{Q}_n

CK	J	K	Q_n	Q_{n+1}
↑	0	0	0	0
↑	0	0	1	1
↑	0	1	0	0
↑	0	1	1	0
↑	1	0	0	1
↑	1	0	1	1
↑	1	1	0	1
↑	1	1	1	0
-	d	d	0	0
-	d	d	1	1

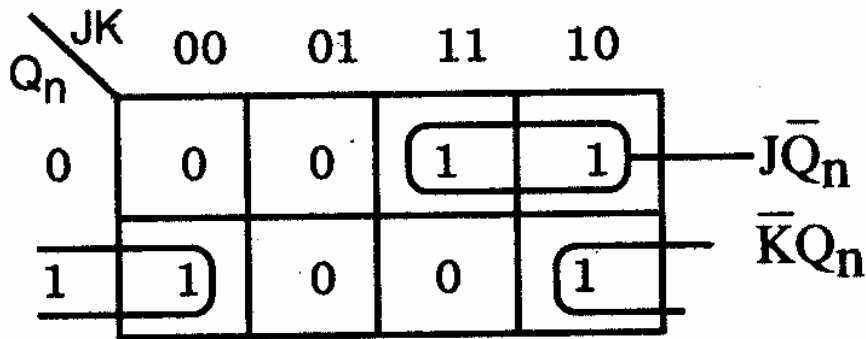

$$Q_{n+1} = J\bar{Q}_n + \bar{K}Q_n$$

 

การเปลี่ยนแปลง State		Input ที่ต้องการ	
PS	NS	J	K
0	0	0	d
0	1	1	d
1	0	d	1
1	1	d	0

ปัญหาเกี่ยวกับ Timing Diagram ของ F/F


- ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของระบบดิจิทัลคือ เวลาหน่วง หรือ **Delay time** ซึ่งจะทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้น **Clock pulse** จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการแก้ปัญหาเรื่อง **Delay time** โดยความถี่ของ **Clock pulse** ใน 1 **cycle** ควรมีความกว้างมากกว่า **Delay time** ของ F/F อย่างน้อย 5 เท่า

State Diagram และ State Table

- Mealy model

PS	NS/Z	
	x=0	x=1
A	B/1	C/0
B	B/0	A/1
C	A/0	C/0

(n) State Table

 


(v) State Diagram

- Moore model

PS	NS		Output
	x=0	x=1	Z
A	C	B	0
B	B	C	1
C	B	A	0

(n) State Table

 

(v) State Diagram

Finished Week1

